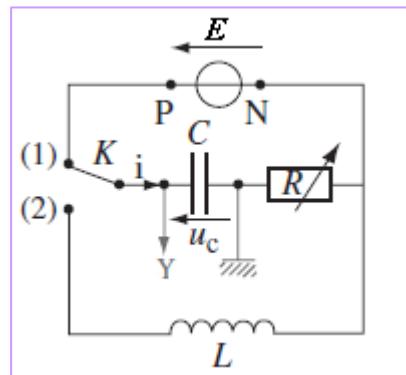


التذبذبات الحرة في دارة (RLC) متوازية

I. تفريغ مكثف في وشيعة



• التركيب التجريبي

بعد شحن المكثف يؤرجح قاطع التيار إلى الموضع 2 . يمكن راسم تذبذب ذو ذاكرة، أو حاسوب، من معاينة تغيرات التوتر بين مربطي المكثف خلال التفريغ.



• أنظمة التذبذبات الحرة

حسب قيمة المقاومة المكافئة R للدارة يمكن مشاهدة نظامين للتفرغ:

نظام لادوري	نظام شبه دوري
مرتفعة R	ضعيفة R
يقع تفريغ المكثف مصحوباً بتذبذبات حرة و مخدمة : وسعها يتناقص مع الزمن. يتعلق الأمر تدريجياً بدون تغير في الإشارة. يتعلق الأمر بنظام لا دوري.	يكون تفريغ المكثف مصحوباً بتذبذبات حرة و مخدمة : وسعها يتناقص مع الزمن. يتعلق الأمر بنظام شبه دوري. T. يسمى شبه الدور.

يوجد نظام حدي يفصل بين النظامين شبه الدوري واللادوري ويسمى النظام الحرج.
يتميز هذا النظام بأقل مدة يستغرقها التوتر بين مربطي المكثف لينعدم.

II. الدراسة النظرية لدارة (LC)

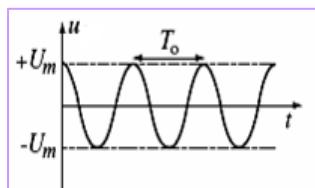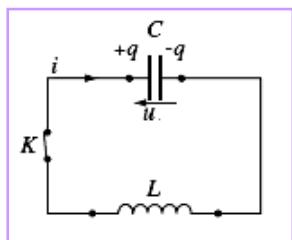

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{1}{LC} \cdot u = 0$$

$$u = U_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$$

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$$

$$q = CU_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$$

$$i = -\frac{2\pi}{T_0}CU_m \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$$

المعادلة التفاضلية

التوتر بين مربطي المكثف
(حل المعادلة التفاضلية)


الدور الخاص

شحنة المكثف

شدة التيار

الدارة المثلالية (LC) متذبذب كهربائي حر تذبذباته جيبيّة تشكّل نظاماً دورياً.

خاصية

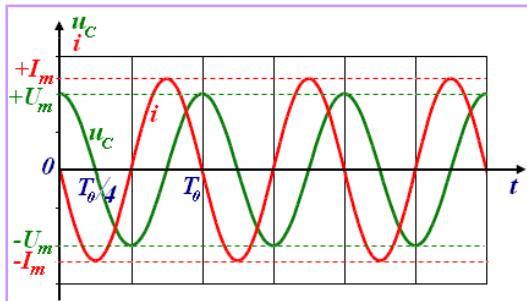

بين شدة التيار و التوتر بين مربطي المكثف فرق في الطور يساوي $\pi/2$: نقول أنّهما على تربيع في الطور: عندما ينعدم أحدهما يأخذ الآخر قيمته القصوى أو الدنيا.

III. التبادلات الطاقية

• الطاقات

$E_e = \frac{1}{2}Cu^2$	طاقة المكثف
$E_m = \frac{1}{2}Li^2$	طاقة الوشيعة
$E = \frac{1}{2}Cu^2 + \frac{1}{2}Li^2$	الطاقة الكلية

• التبادل الطاقي

في دارة (RLC)	في دارة (LC)
<p>- تغيير الطاقة خلال مدة dt أي مشتقتها بالنسبة للزمن:</p> $\frac{dE}{dt} = Cu \frac{du}{dt} + Li \frac{di}{dt} = (u + L \frac{di}{dt})i$ <p>- وباعتبار المعادلة التفاضلية لدارة (RLC)</p> $u + L \frac{di}{dt} + Ri = 0$ $\frac{dE}{dt} = -Ri^2$ <p>نستنتج ما يلي:</p> <p>تناقص طاقة الدارة (RLC) مع الزمن تدريجياً.</p> <p>تبعد الطاقة بمحض جول خلال التبادل الطاقي الحاصل بين المكثف والوشيعة:</p>	<p>الطاقة الكلية هي:</p> $E = \frac{1}{2}CU_m^2 \cos^2\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) + \frac{1}{2}L \frac{4\pi^2}{T_0^2} C^2 U_m^2 \sin^2\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$ $E = \frac{1}{2}CU_m^2 = \frac{1}{2}LI_m^2 = \text{Cte}$ <p>(بوضع: $I_m = \frac{2\pi}{T_0}CU_m$)</p> <p>طاقة الدارة (LC) ثابتة وتساوي الطاقة البدئية للمكثف.</p> <p>خلال التذبذبات يحدث تبادل طاقي بين المكثف والوشيعة حيث تتحول الطاقة الكهروساكنة إلى طاقة مغناطيسية أو العكس دون تبدد في الطاقة:</p>

7 التذبذبات الحرة في دارة (RLC)

من خلال المخطط الطaci لدارة (LC) يمكن ملاحظة أن الطاقة المخزنة في كل من المكثف و الوشيعة تتغيران دوريا بدور يساوي نصف الدور الخاص T_0 للتزبذبات: خلال دور T_0 يفرغ المكثف مرتين ويشحن مرتين.



IV. صيانة التذبذبات الحرة في دارة (RLC)

• مبدأ الصيانة

لصيانة التذبذبات الحرة في دارة RLC ينبغي تعويض الطاقة المبدهة بمفعول جول. و يتم ذلك باستعمال مولد يطبق توبراً متناسباً مع شدة التيار: $u_g = R_0 i$

• التركيب التجاري

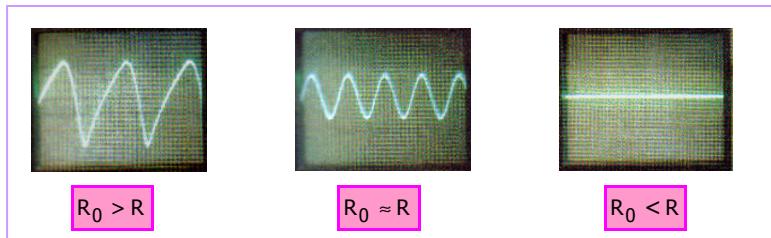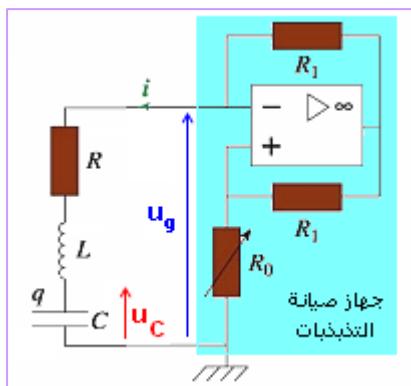على شاشة راسم التذبذب تعاين تغيرات التوتر بين مربطي المكثف. و بتغيير قيمة R_0 يمكن معاينة 3 حالات:



تحقق صيانة التذبذبات في الحالة $R_0 \approx R$

• تفسير

تطبيق قانون إضافية التوترات:

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{R - R_0}{L} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot u = 0$$

نستنتج المعادلة التفاضلية للدارة هي:

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{1}{LC} \cdot u = 0$$

في الحالة $R_0 = R$ تصير هذه المعادلة كالتالي:

و هي المعادلة التفاضلية لدارة LC.

في هذه الحالة يتصرف التركيب كدارة (LC): تذبذباتها جييبة.

تمارين

ذ.توزيعان

تمرين 1

- 1- تتكون دارة متوازية من مكثف سعته $C = 2 \mu F$ وشيعة معاملها للتحريض $H = 0,5 H$ و مقاومتها $L = 0,8 \Omega$. في اللحظة $t = 0$ حيث التوتر بين مربطي المكثف يساوي $U_0 = 6 V$ يغلق قاطع التيار و تعاين بواسطة راسم تذبذب ذي ذاكرة تغيرات التوتر بين مربطي المكثف.

أ- مثل شكل الرسم التذبذبي المعاين و اذكر نوع النظام.

ب- أحسب الدور الخاص والتردد الخاص للدارة.

ج- نعتبر الدارة المذكورة سابقا(السؤال 1).

د- باعتبار انحفاظ الطاقة الكلية للدارة اوخذ المعادلة التفاضلية التي يتحققها التوتر بين مربطي المكثف.

هـ- أكتب المعادلة الزمنية التي تعبر عن تغيرات التوتر بين مربطي المكثف بدلالة الزمن.


- 3- يشحن مكثف سعته $C = 0,5 \mu F$ تحت توتر $E = 6 V$ ثم بعد ذلك يتم تفريغه عبر وشيعة. بواسطة راسم تذبذب ذي ذاكرة يعاين الرسم التذبذبي التالي الذي يمثل تغيرات التوتر بين مربطي المكثف.

أ- ما هو نظام التذبذبات المعاين؟

ب- حدد شبه الدور T .

ت- باعتبار $T_0 = T$ استنتج قيمة L معامل التحريض للوشيعة.

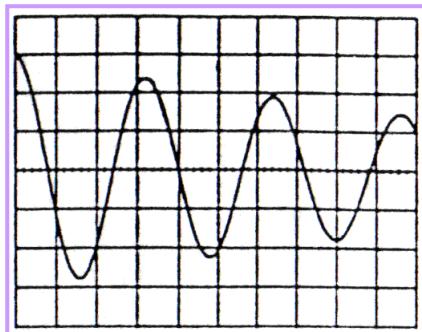ثـ- أحسب النسبة المئوية للطاقة المبdedة خلال الدور الأول.



الكسح الأفقي: 0,1 ms/div
الحساسية الأساسية: 2 V/div

تمرين 2

- تنجز الدارة الممثلة في الشكل جانبه حيث المكثف سعته $C = 0,4 \mu F$ والوشيعة معاملها للتحريض $H = 0,8 H$ و مقاومتها $L = 0,8 \Omega$. في اللحظة $t = 0$ يطبق المولد توترا ثابتا $E = 12 V$.

- 1- بينما قاطع التيار K_1 يبقى مفتوحا يغلق قاطع التيار K_2 و بعد مدة كافية لشحن المكثف يفتح.

أ- أحسب الشحنة القصوى للمكثف.

ب- أحسب الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف.

2- في اللحظة $t = 0$ يفتح K_1 ويغلق K_2 .

أ- حدد في هذه اللحظة القيمة U للتوتر بين مربطي المكثف و القيمة I لشدة التيار المار في الدارة LC .


ب- بين أن التوتر U بين مربطي المكثف يحقق المعادلة التفاضلية التالية: $\frac{d^2U}{dt^2} + \frac{1}{LC} \cdot U = 0$.

جـ- تحقق من أن حل هذه المعادلة يكتب على الشكل التالي: $U = U_m \cos(\frac{2\pi}{T_0}t + \phi)$ و أحسب الثابتات U_m و T_0 و ϕ .

دـ- أكتب المعادلين الزمنيين (t) i لشحنة المكثف و (t) I لشدة التيار ثم مثلهما في نفس المبيان.

هـ- بين أن الطاقة الكلية للدارة LC ثابتة و حدد قيمتها.

تمرين 3

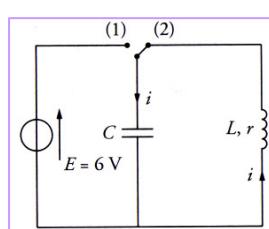

- ينجز التركيب الممثل في الشكل جانبه. بعد شحن المكثف يؤرجم المبدل إلى الموضع 2 في اللحظة $t = 0$.

يمكن نظام معلوماتي ملائم من تسجيل تغيرات كل من الطاقة E_C المخزنة في المكثف و الطاقة E_L المخزنة في الوشيعة. فيحصل على المبيان التالي.

1- عير عن E_C و E_L بدلالة U و I و C و L .

2- باعتبار الشروط البدئية تعرف على المحنى الممثل لكل نوع من الطاقة معللا جوابك.

3- بمقارنة التطورات الزمنية للطاقيتين E_C و E_L صف ما يحدث بين المكثف و الوشيعة.

4- علل تناقص الطاقة الكلية للدارة.

5- أحسب الطاقة المبdedة بمفعول جول بعد 8 ms من بداية تفريغ المكثف.

